

# EEE 109 HW on Amplifier and Frequency Response

- The pnp transistor circuit shown in Fig. 1 below has the following parameters:  $R_E = 0.3 \text{ k}\Omega$ ,  $R_C = 4 \text{ k}\Omega$ ,  $R_1 = 14.4 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 110 \text{ k}\Omega$ ,  $R_L = 10 \text{ k}\Omega$ . The Transistor parameters are  $\beta = 100$ ,  $V_{EB}(\text{on}) = 0.7 \text{ V}$ , and  $V_A = \infty$ .
  - Determine the quiescent values  $I_{CQ}$  and  $V_{ECQ}$  ?
  - Find the small signal parameters  $g_m$ ,  $r_{\pi}$  and  $r_o$  ?
  - Determine the small-signal voltage gain  $A_v$  ?

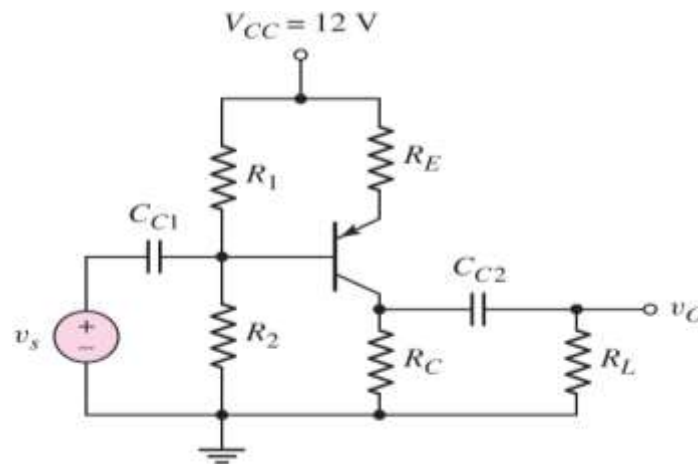


Fig. 1

- Consider the circuit shown in Fig. 2. Transistors  $Q_1$  and  $Q_2$  are identical, both having  $I_{ES} = 10^{-14} \text{ A}$  and  $\beta = 100$  where  $I_{ES}$  is the reverse-bias saturation current of the B-E junction. Calculate  $V_{BE}$  and  $I_{C2}$ . Assume that  $V_T = 26 \text{ mV}$  for both transistors.

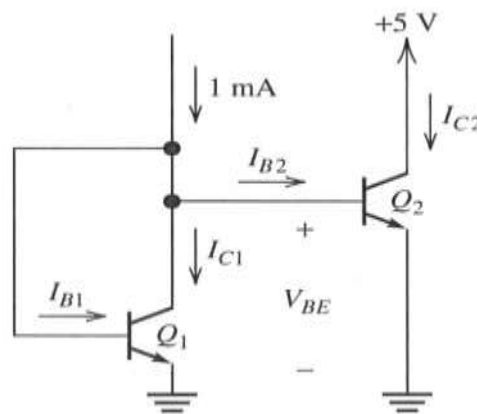


Fig. 2

3. Given  $\beta = 100$ ,  $V_{CC} = 12\text{ V}$  in Fig. 3 below, use  $V_{BE} = 0.7\text{ V}$ ,  $R_C = 6\text{ k}\Omega$ ,  $R_B = 50\text{ k}\Omega$ , and  $V_{BB} = 1.2\text{ V}$  to calculate the voltage gain.

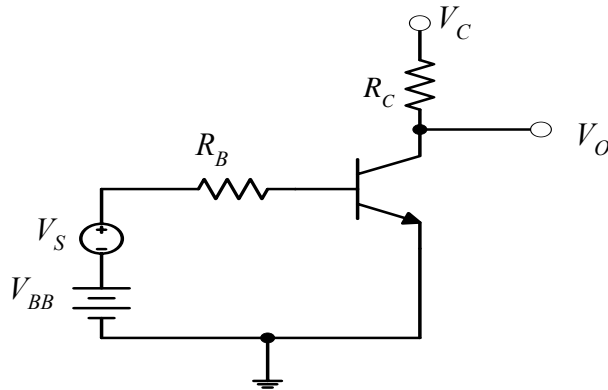


Fig. 3

4. Given Q-point values:  $I_{CQ} = 1.6\text{ mA}$ ,  $V_{CEQ} = 4.86\text{ V}$ ,  $\beta = 100$  and  $V_A = 70\text{ V}$
- 1) Find  $r_\pi$ ,  $g_m$ , and  $r_o$ .
  - 2) Determine the total low-frequency response of the amplifier.

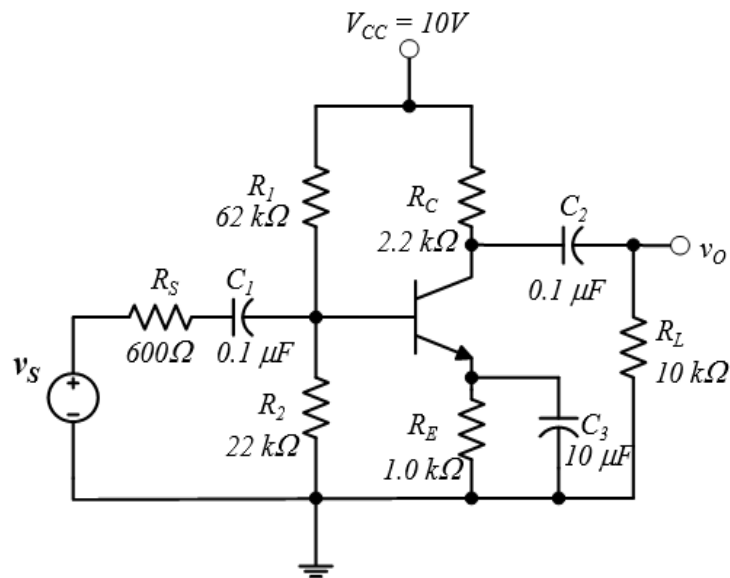


Fig. 4